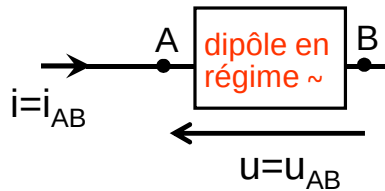


2. Dipôles en regime permanent sinusoïdal

2.1 Loi d'Ohm – impédance - admittance



Le dipôle est soumis à la ddp : $u(t) = U\sqrt{2} \cos \omega t \Rightarrow \underline{U} = Ue^{j0} = U$
 il est alors parcouru par un courant i en retard de ϕ (algébrique) sur u :

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t - \phi) \Rightarrow \underline{I} = I e^{-j\phi}$$

Par analogie avec la loi d'Ohm, on définit l'impédance complexe $\underline{Z}$, d'un dipôle comme étant le quotient de $\underline{U}$ par $\underline{I}$

L' **impédance complexe** $\underline{Z}$ du dipôle :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U}{Ie^{-j\phi}} = \frac{U}{I} e^{j\phi} = Z e^{j\phi}$$


$$\text{module: } |\underline{Z}| = \left| \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \right| = \frac{|\underline{U}|}{|\underline{I}|} = \frac{U}{I} = Z \text{ } (\Omega) \quad \text{et} \quad \arg \underline{Z} = \arg \underline{U} - \arg \underline{I} = +\phi$$

L' **admittance complexe** $\underline{Y}$ du dipôle :

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{Ie^{-j\phi}}{U} = \frac{I}{U} e^{-j\phi} = Y e^{-j\phi}$$

$$\text{module: } |\underline{Y}| = \left| \frac{\underline{I}}{\underline{U}} \right| = \frac{|\underline{I}|}{|\underline{U}|} = \frac{I}{U} = Y \text{ } (S) \quad \text{et} \quad \arg \underline{Y} = \arg \underline{I} - \arg \underline{U} = -\phi$$

Exemple de circuit

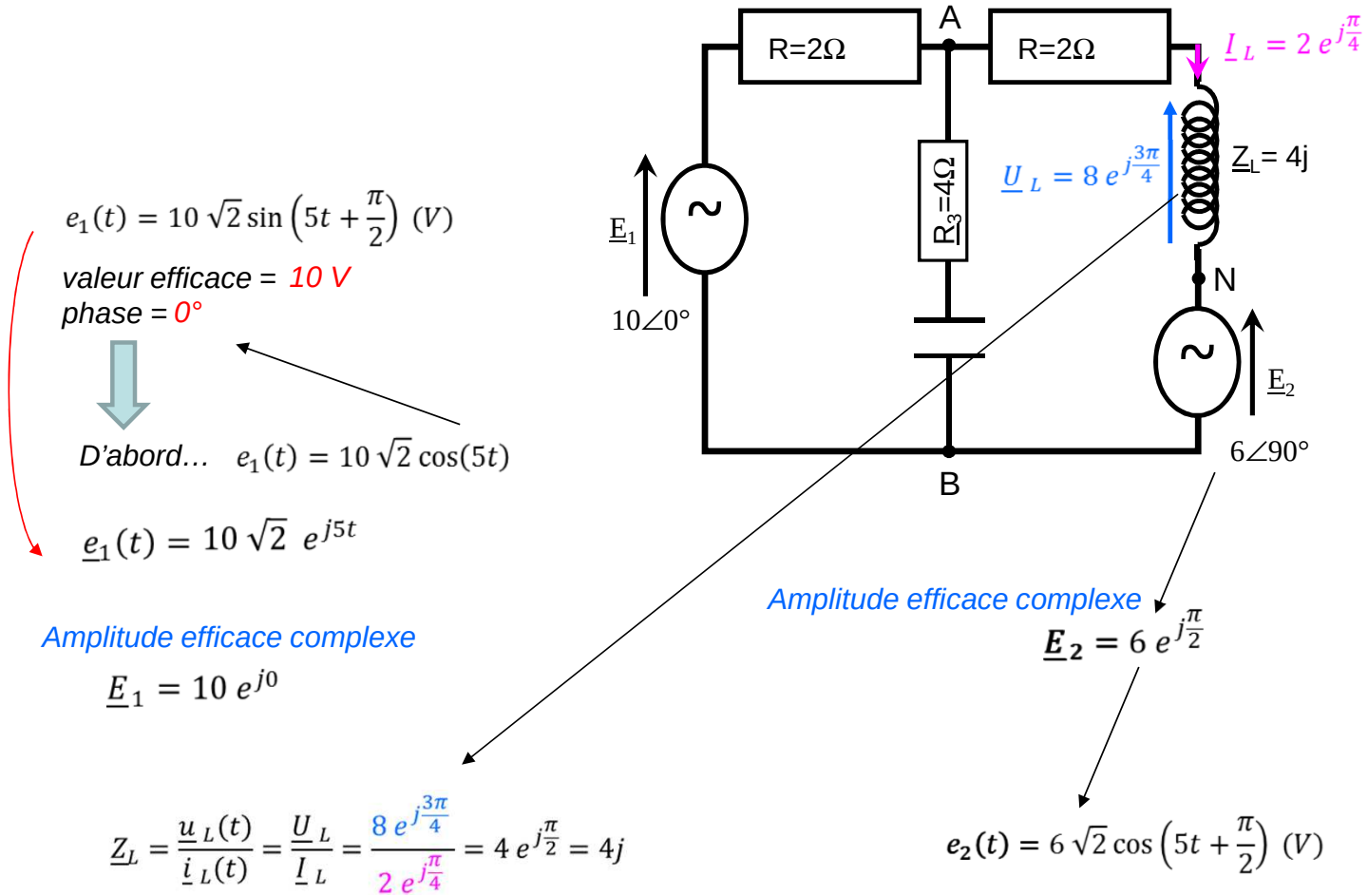

$$\underline{Z} = Z e^{j\phi} = Z \cos \phi + j Z \sin \phi = R + j X$$

Impédance
complexe

résistance

réactance

module: $|\underline{Z}| = Z = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (\Omega) \quad \text{et} \quad \arg \underline{Z} = \arctg\left(\frac{X}{R}\right)$

$$\underline{Y} = Y e^{-j\phi} = Y \cos \phi - j Y \sin \phi = G + j B$$

admittance
complexe

conductance

susceptance

module: $|\underline{Y}| = Y = \sqrt{G^2 + B^2} \quad (S) \quad \text{et} \quad \arg \underline{Y} = \arctg\left(\frac{B}{G}\right)$

2.2 Impédance élémentaire


2.2.1 Résistance linéaire R

La résistance R est parcourue par un courant alternatif d'expression :


$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t) \Rightarrow u_R(t) = R i(t)$$

$$\Rightarrow u(t) = R I \sqrt{2} \cos(\omega t) = U_R \sqrt{2} \cos(\omega t) \quad \text{avec} \quad U_R = R I$$

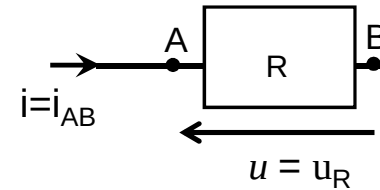$\Rightarrow$ $u(t)$ et $i(t)$ sont en phase



- Diagramme de Fresnel

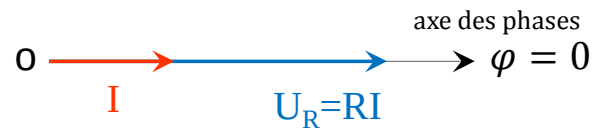

- impédance complexe

$$\underline{Z}_R = R = R \angle 0^\circ \quad \text{module} : |\underline{Z}_R| = R \quad \text{et} \quad \arg = \phi = 0$$


2.2.2 Bobine idéale (r=0) L

La bobine (self) L est parcourue par un courant alternatif d'expression :


$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t) \quad \text{par définition} \quad u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow u(t) = -L\omega I\sqrt{2} \sin(\omega t) = U_L\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad \text{avec} \quad U_L = L\omega I$$

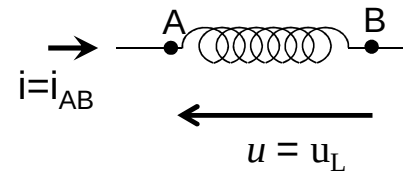$\Rightarrow$ $u(t)$ est en quadrature avance sur $i(t)$



- Diagramme de Fresnel

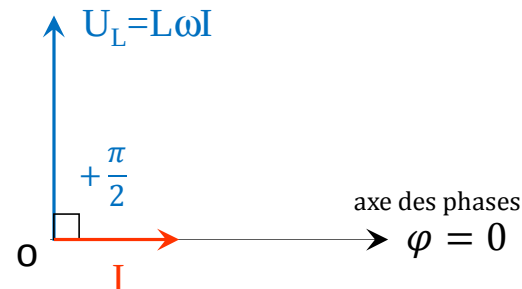

- impédance complexe

$$\underline{Z}_L = L\omega e^{j\frac{\pi}{2}} = jL\omega = L\omega \angle +\frac{\pi}{2} \quad \text{module} : |\underline{Z}_L| = L\omega \quad \text{et} \quad \arg = \phi = +\frac{\pi}{2}$$

2.2.3 condensateur idéal C


Le condensateur C est parcourue par un courant alternatif d'expression :

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t) \quad \text{par definition} \quad i(t) = C \frac{du_c}{dt}$$


$$\Rightarrow u(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt = \frac{1}{C} \int I\sqrt{2} \cos(\omega t) dt = \frac{I\sqrt{2}}{C\omega} \sin(\omega t)$$

$$\Rightarrow u(t) = \frac{I\sqrt{2}}{C\omega} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{avec} \quad U_c = \frac{I}{C\omega}$$

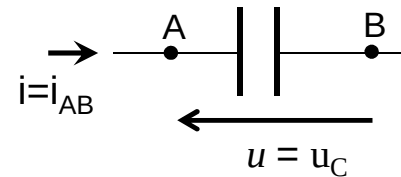$\Rightarrow$ $u(t)$ est en quadrature retard sur $i(t)$



- Diagramme de Fresnel

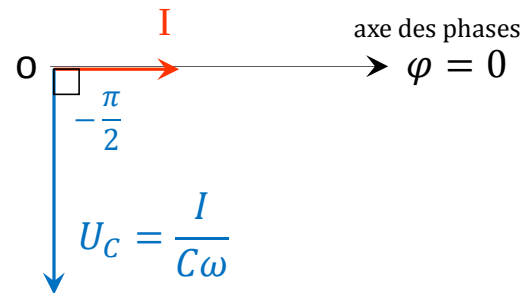


- impédance complexe

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{C\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}} = -\frac{j}{C\omega} = \frac{1}{C\omega} \angle -\frac{\pi}{2} \quad \text{module} : |\underline{Z}_C| = \frac{1}{C\omega} \quad \text{et} \quad \arg = \phi = -\frac{\pi}{2}$$

2.3 Association d'impédances complexes


2.3.1 Association d'impédances en série

2.3.1.1 impédance complexe équivalente

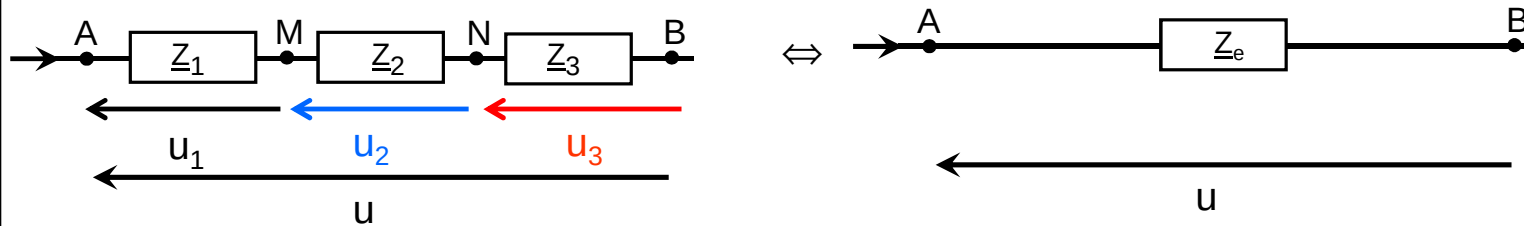

$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) + u_3(t) \Rightarrow \underline{Z}_e = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3$$



Exemple 1: circuit R,L (bobine réelle)

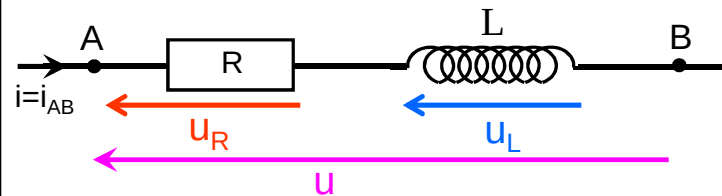


$$u(t) = u_R(t) + u_L(t)$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_e = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L = R + jL\omega$$

$$\text{module } |\underline{Z}_e| = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} \text{ et } \arg \underline{Z}_e = \phi = \arctg\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

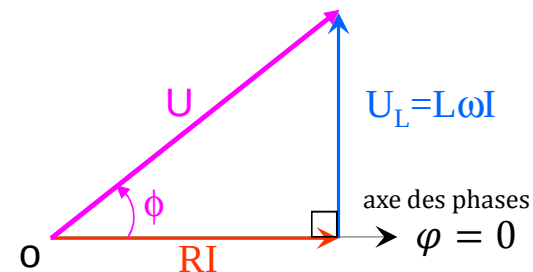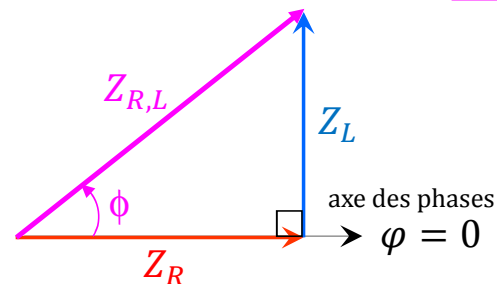



Exemple2: circuit R,C (bobine réelle)

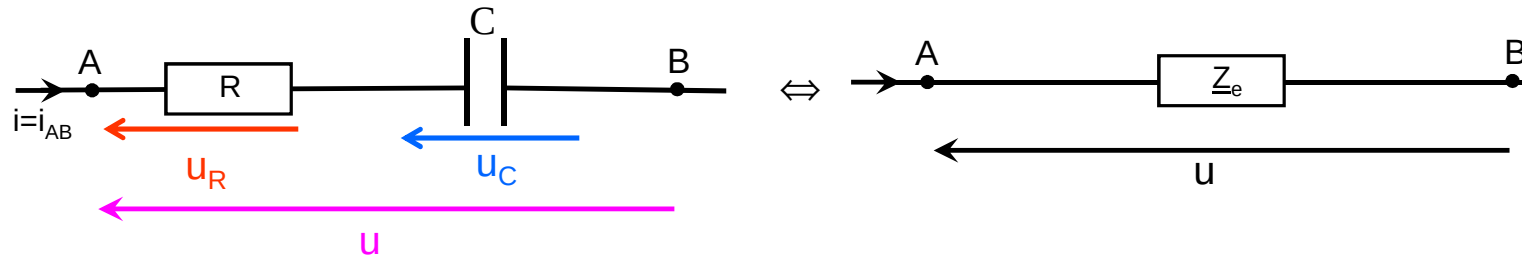

$$u(t) = u_R(t) + u_C(t)$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_e = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C = R - j \frac{1}{C\omega}$$

$$\text{module } |\underline{Z}_e| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C\omega}\right)^2} \text{ et } \arg \underline{Z}_e = \phi = \arctg\left(-\frac{1}{RC\omega}\right)$$

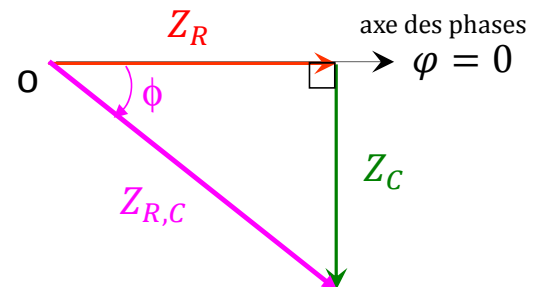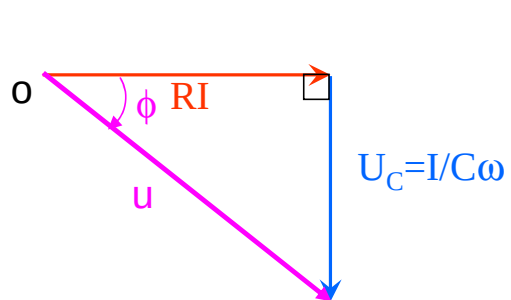


Exercices d'applications

$$f = 150 \text{ Hz} \quad C = 530,5 \text{ } \mu\text{F}$$

$$\text{module : } |\underline{Z}_C| = Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{530,5 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 150} = 1,99999 \approx 2 \text{ } \Omega$$

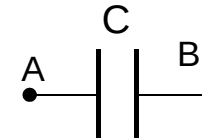
$$\underline{Z}_C = -\frac{j}{C\omega} = -2j$$




$$f = 150 \text{ Hz} \quad L = 23,34 \text{ mH}$$

$$\text{module : } |\underline{Z}_L| = Z_L = L\omega = 23,34 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 150 = 21,997 \approx 22 \text{ } \Omega$$


$$\underline{Z}_L = jL\omega = 22j$$

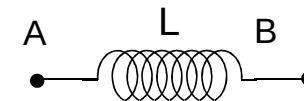
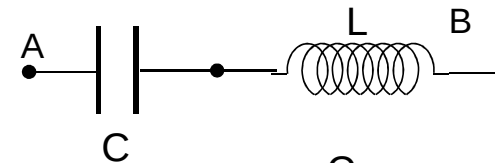
$$\underline{Z}_{AB} = \underline{Z}_C + \underline{Z}_L = -2j + 22j = 20j$$



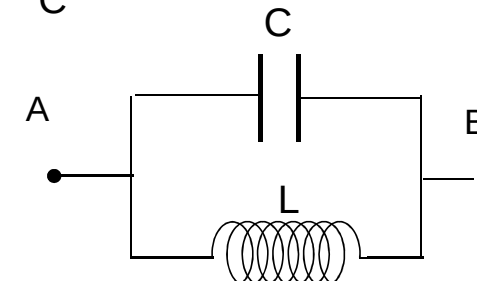
$$\underline{Z}_{AB} = \frac{\underline{Z}_C \cdot \underline{Z}_L}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_L} = \frac{-2j \cdot 22j}{20j} = -2,2j$$



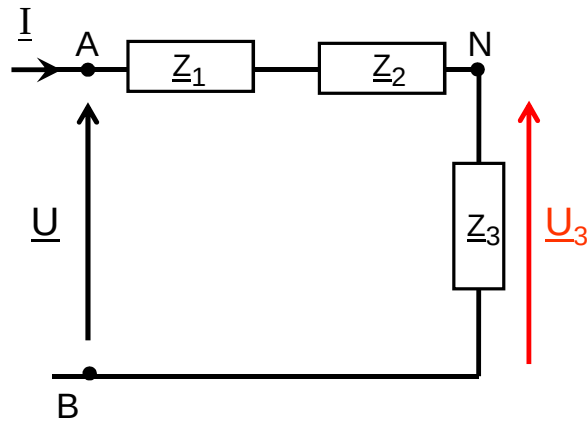
2.3.1.2 Diviseur de tension, utilisation des “phaseurs”

Cas de 3 impédances $\underline{Z}_1, \underline{Z}_2, \underline{Z}_3$ en série



$$\underline{U}_3 = \underline{Z}_3 \underline{I} = \underline{U} \left(\frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \right)$$

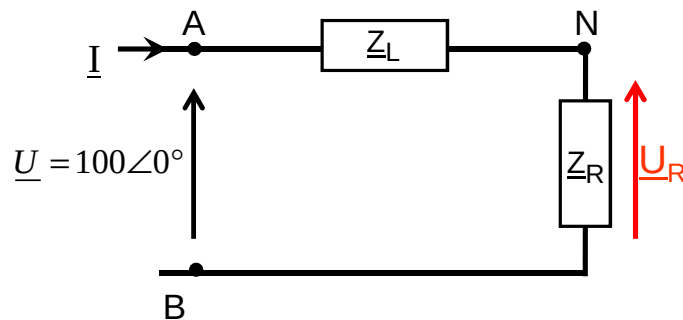Exemple Calculer $\underline{U}_R$ dans le cas du circuit (R,L)



$$\begin{aligned} \underline{U}_R &= \underline{Z}_R \underline{I} = \underline{U} \left(\frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_L} \right) = \underline{U} \left(\frac{R}{R + jL\omega} \right) \\ \underline{U}_R &= \underline{U} \left(\frac{R(R - jL\omega)}{R^2 + L^2\omega^2} \right) = \underline{U} \left(\frac{R^2 - jL\omega R}{R^2 + L^2\omega^2} \right) \\ |\underline{U}_R| &= |\underline{U}| \frac{R\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}}{R^2 + L^2\omega^2} = |\underline{U}| \frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} \quad \text{et} \quad \arg = \arctan\left(-\frac{L\omega}{R}\right) \\ R &= 30\Omega, \quad L\omega = 40\Omega \\ |\underline{U}_R| &= 100 \frac{30}{\sqrt{2500}} = 60 \quad \text{et} \quad \arg = \arctan\left(-\frac{40}{30}\right) \Rightarrow \phi = -59^\circ \\ \underline{U}_R &= 60V \angle -59^\circ \end{aligned}$$